七年级 Elevate · 主题10 信息技术


电路怎样工作?

第1课 电路

（Electric Circuits · 示例探究）

01 现象


为什么一个灯坏了，其他灯还亮?

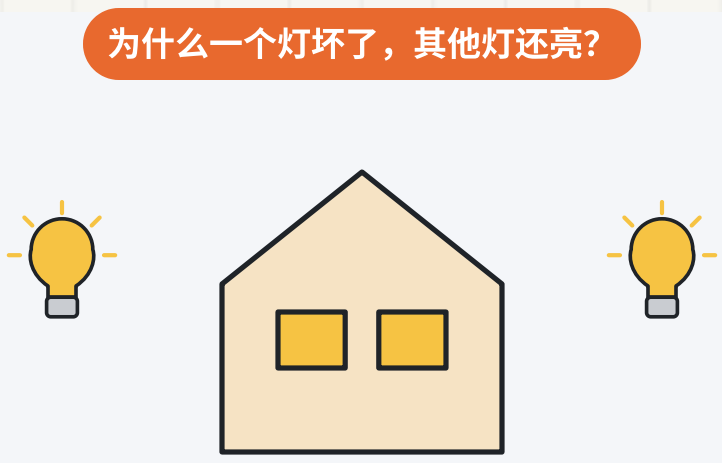


↓

02 串联并联

示例探究：用电池、小灯泡、开关连串联和并联电路，拧下一个灯泡看另一个

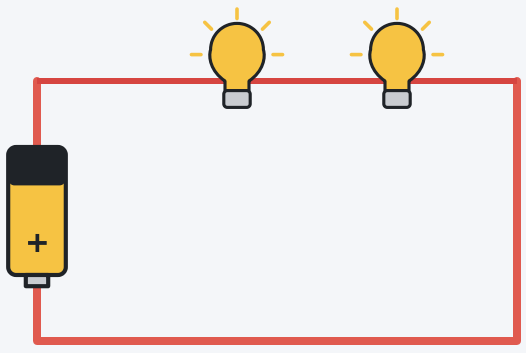

串联：一灭全灭

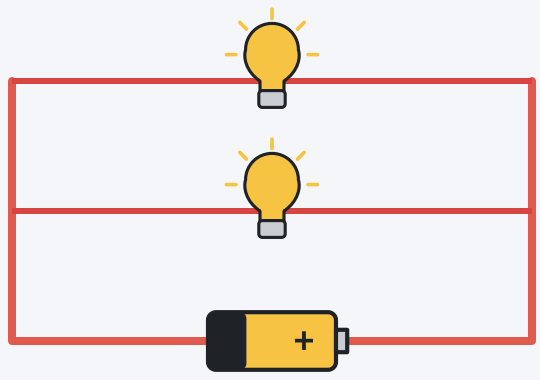

并联：互不影响

↓

03 得出结论

电路需要电源、导线、用电器和闭合回路；欧姆定律：电压 = 电流 × 电阻

串联
一条通路
电流处处相等

并联
多条通路
各支路互不影响

这一课学到

- **电压** · 单位：伏
- **电阻** · 单位：欧
- **拓展** · 家里的电灯是怎样连的?
- **安全** · 只用干电池，不碰插座

教材来源：Elevate Science Course 2（七年级）Topic 10 第1课 · Savvas